

**Universidade Federal de Santa Catarina  
Centro Tecnológico - CTC  
Departamento de Engenharia Elétrica - EEL**

**Marcos Filipe de Liz Rodrigues (15200613)  
Mariany Ferreira (15200614)**

**01028D**

**<marcsfilipe.liz16@gmail.com >  
<fsilvamariany@gmail.com >**

**Relatório de Projeto Final EEL5105  
2015.2**

**Florianópolis, 1 de Dezembro de 2015.**

## **Conteúdo**

1. Introdução.....	3
1.1 Sequenciadores.....	4
1.2 Comparador .....	6
1.3 Contador de credito .....	7
1.4 Seletor de nivel .....	9
2. Controlador .....	10
3 . Slot Machine .....	12
4. Conclusão e resultados .....	14

# Introdução


O projeto tem como ideia a construção de uma máquina de jogo do estilo Slot Machine. Para a descrição de toda a estrutura da máquina foram usados ao todo 20 arquivos VHDL, separados em 5 blocos (Sequenciadores, contador, controle, seletor de nível e comparador) esses 5 blocos foram unidos e interligados através de um bloco superior, nomeado como **SLOTMACHINE**. Cada bloco possui sua função exclusiva. O bloco dos Sequenciadores cuida de gerar a sequência da máquina que vai para o bloco comparador onde compara a sequência vinda do bloco dos sequenciadores e define o valor do prêmio que o jogador recebe por rodada que é enviado ao bloco somador, que gerencia o crédito do jogador, seletor de nível seleciona o nível de jogo e está conectado ao bloco comparador afim de definir qual valor de prêmio o jogador recebe, pois cada nível possui uma pontuação e uma velocidade (obtida através do clock) diferenciada. O bloco de controle está ligado com todos os demais blocos, com exceção do seletor de níveis. O objetivo do jogo é obter um crédito maior que o inicial no fim de cada jogo.

# 1.1 Sequenciadores

Os sequenciadores da slot Machine foram organizados em um bloco contendo seis arquivos VHDLs, sendo eles: **Topo\_sequenciadores**, **Sequenciadores\_FSM\_C1**, **Sequenciadores\_FSM\_C2**, **Sequenciadores\_FSM\_C3** e **Sequenciadores\_decod**.


- **Sequenciadores\_FSM\_C1** é uma maquina de estados comportamental com 16 estados para gerenciar a primeira sequencia da Slot Machine. Iniciada pelo sinal '**K3**' que está ligado no componente 'topo' a porta '**C1**', mudando de estado a cada borda de subida do clock e enviando para a saída o respectivo '**Printn**' (constantes que tem o valor a ser atribuído a saída).

(FSM C1)

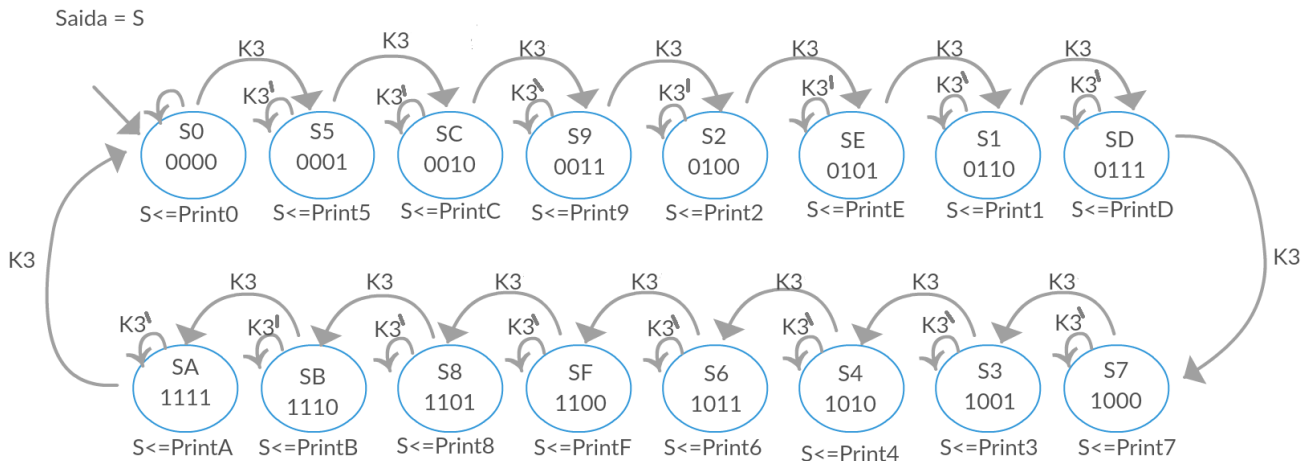


- **Sequenciadores\_FSM\_C2** comportamental funciona de forma idêntica a **Sequenciadores\_FSM\_C1**, com a mesma quantidade de estados. No entanto, sua **K3** recebe o valor lógico da porta **C2**, e ela é responsável por gerenciar a segunda sequência da slot Machine. Sua sequência é diferenciada da sequência de **Sequenciadores\_FSM\_C1**.

(FSM C2)

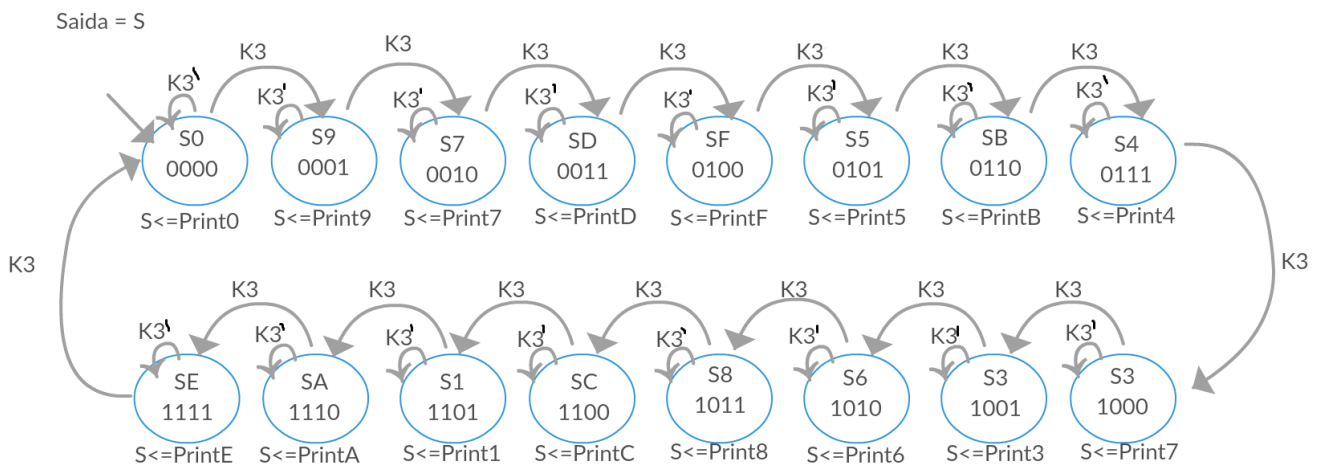


- A **Sequenciadores\_FSM\_C3** comportamental funciona como a **Sequenciadores\_FSM\_C1** e **Sequenciadores\_FSM\_C1**, novamente com o mesmo número de estados a única alteração é a ligação de sua **K3** com a porta **C3** e sua sequência diferente das demais.


(FSM C3)

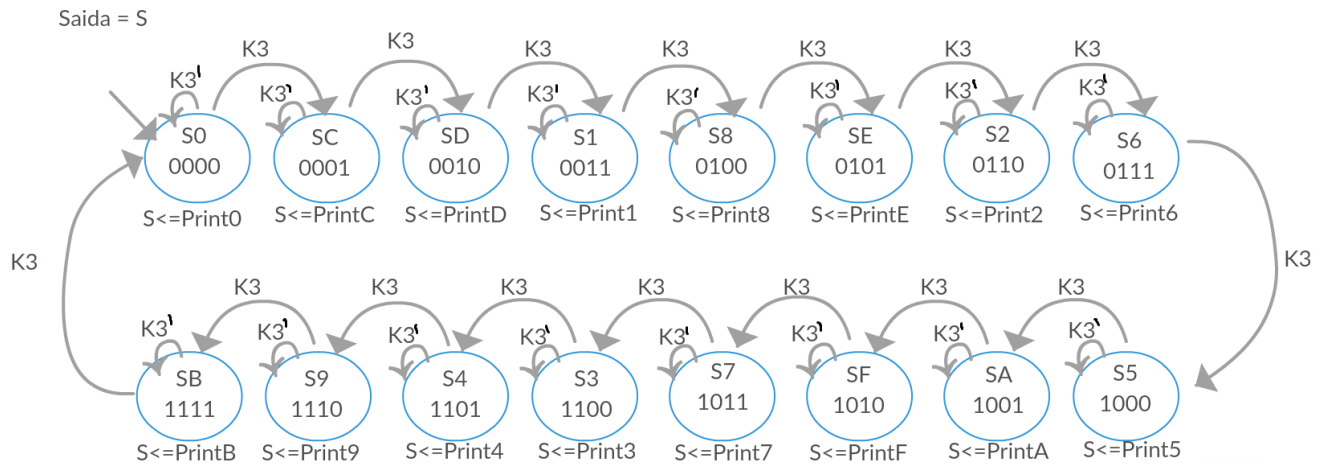

- O **Sequenciadores\_decod** transforma a saída de '4' bits vinda das FSMs para serem printadas nos displays de 7 segmentos (**HEX1**, **HEX2**, **HEX3**).
- O **Topo\_sequenciadores** recebe as entradas **C1**, **C2**, **C3**, **CLOCK** e **KEY0**, que são conectadas as entradas **k3** (sinal que inicia ou para cada FSM), **Clock** e **reset** de cada FSM, que possuem também saídas para os outros blocos e para os displays.

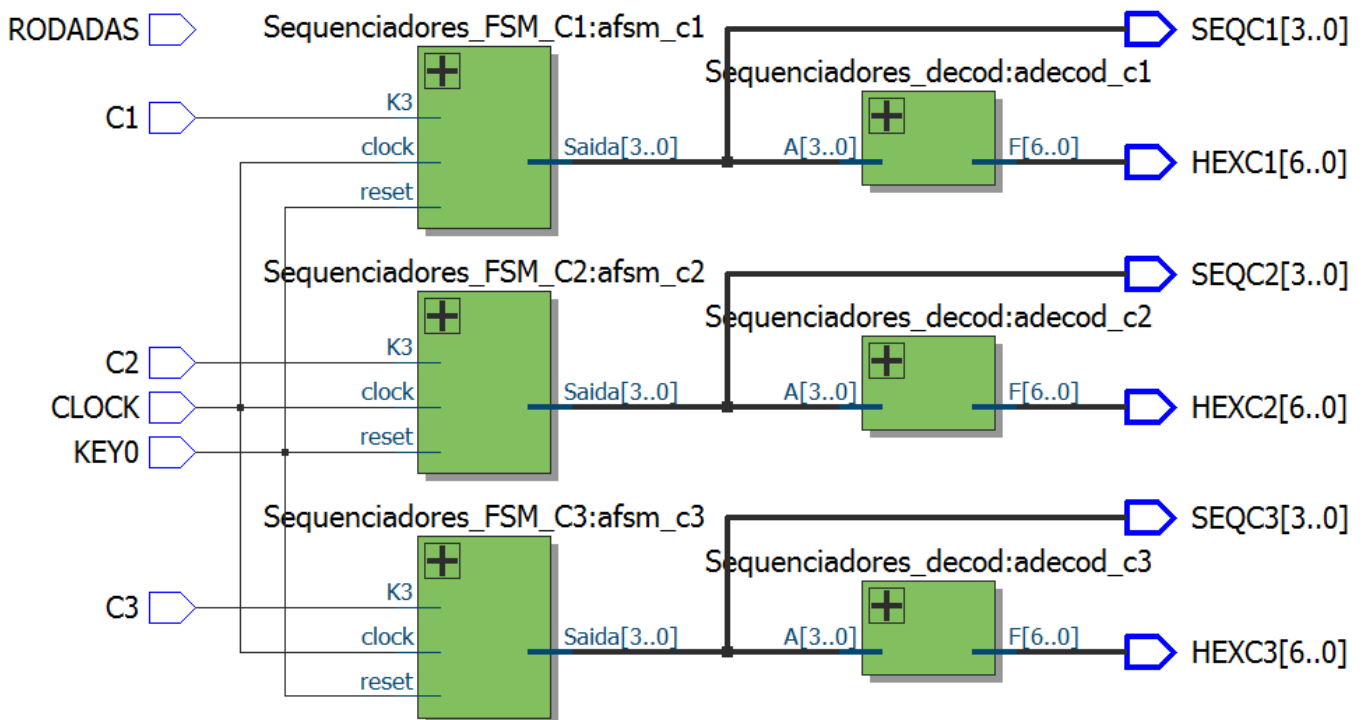

**SIMULAÇÃO:**

 

- Na simulação do bloco dos sequenciadores vê-se a funcionalidade de cada sinal de entrada e de cada componente do bloco dos sequenciadores. As FSMs responsáveis por gerenciar as sequencias mudam seu estado e informam o próximo estado a cada subida de clock. No entanto quando seu respectivo sinal que determina seu funcionamento (**C1**, **C2** e **C3**) estão em nível baixo, o estado atual permanece em um loop enquanto a saída (**SEQ1**, **SEQ2** ou **SEQ3**) recebe constantemente o valor do estado atual. O reset assíncrono da máquina (**KEY0**) ativa-se quando está em nível lógico baixo e quando ativo, todos os estados e saídas voltam ao estado inicial onde esperam para serem iniciadas novamente caso **KEY0** e seus sinais de início de funcionamento sejam igual a '1'. (EA = estado atual, PE = próximo estado).


## 1.2 Comparador

O bloco comparador de sequencias está organizado em um bloco contendo três arquivos VHDLs , **Comparador\_ROM**, **Comparador\_AND** e **Comparador\_Topo**.

- Comparador\_ROM** é o VHDL comportamental contendo uma memória ROM com um vetor de 15 posições, cada posição contém um valor de prêmio em binário que é atribuindo a uma variável de saída (**data**) de 11 bits. O prêmio a ser liberado depende do nível de jogo escolhido e da sequencia de combinações que são **SW9** (conectado a SW(9), funciona como seletora do nível de jogo), entradas **C1**, **C2**, **C3** (ligados respectivamente a SEQ1, SEQ2 E SEQ3) que são concatenadas em um sinal '**address**' que é comparado com as posições da memória ROM.
- Comparador\_AND** tem sua forma comportamental onde **saída** recebe **data**, caso o sinal **HABILITA\_PREMIO** (sinal lógico usado para definir se o premio será enviado ao somador) seja positivo. Caso não seja, o valor '00000000000' é atribuido a 'saída'.
- Comparador\_Topo** recebe as saídas SEQC1, SEQC2, SEQC3 do bloco dos sequenciadores (**Topo\_sequenciadores**) como entrada e os sinais **HABILITA\_PREMIO** e **SW9** do bloco de controle Fazendo as ligações com os componentes Comparador\_ROM e Comparador\_AND. Possui uma saída de 11 bits chamada '**CREDITO**' que recebe o valor da saída do componente Comparador\_AND, que é um multiplexador 2:1.



- **ContadorCredito\_Mux** é um multiplexador 2:1 que depende apenas da entrada 's' que recebe **credito\_23**(variável de saída do VHDL **Controle\_FSM**). Quando s = '0' a saída do Mux (variável **saida**) recebe **credito** (variável de 11 bits que recebe o valor de saída do **ContadorCredito\_Somador**) e quando 's' diferente de '0' (isso ocorre por diversos motivos, gerenciados em **Controle\_FSM**, um deles é o reset da máquina) a saída do ContadorCredito\_mux recebe credito23, uma constante que tem um valor de 23 em binário, definindo o início da máquina sempre com um saldo de crédito de 23.
- O VHDL comportamental, **ContadorCredito\_Registrador**, executa sua função exclusivamente quando a entrada **reset** sofre alteração em seu nível lógico e/ou quando há borda de subida do **clock**. Esse registrador de 11 bits armazena e fornece em sua variável de saída '**saida**' o valor vindo da variável '**saida**' do Multiplexador enquanto **reset** está em nível lógico baixo. Quando **reset** recebe nível alto, automaticamente o valor '**00000000000**' é registrado e fornecido á saída.
- **ContadorCredito\_Comb** é uma estrutura com lógica combinacional onde é utilizado uma porta 'or' entre **rst** (entrada que recebe a **KEY0**) e **rst\_contador** (sinal vindo de **Controle\_FSM**). O resultado dessa combinação define o nível logico do reset presente no **ContadorCredito\_Registrador** que é ativo em nível lógico baixo.
- O **ContadorCredito\_Topo** recebe como entrada a variável **CREDITO** de 11 bits (variável de saída do bloco **Comparador\_Topo** que possui o valor de credito a ser somado com o valor de **creditoAtual**, vinda do registrador de pontos, que possui a quantia de credito já obtido pelo jogador . **CREDITO\_23** e **RESET\_CONTADOR** (ligada ao **rst\_contador** de **ContadorCredito\_Comb**) são entradas de um bit vindas da **Controle\_FSM** (pertencente ao bloco de controle do Slot Machine). Possui uma saída de 1 bit nomeada de **MSB** que é um sinal que identifica se o credito é positivo ou negativo para ser enviado ao bloco de controle e a saída **Credito\_novo** de 10 bits, que é o valor de créditos que o jogador possui que retorna para o somador e também é conectada aos Leds **LEDR** da placa Cyclone V.

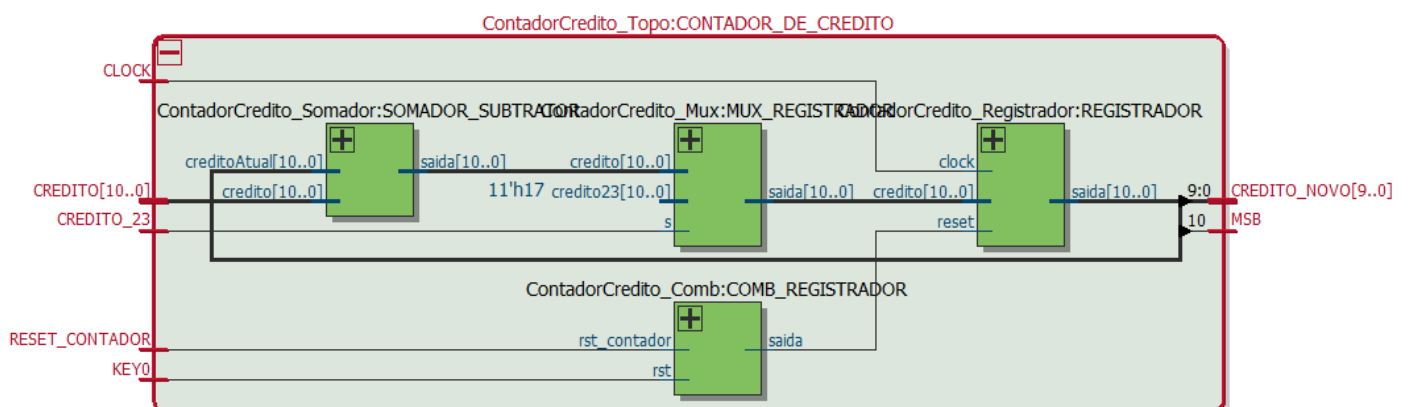



## SIMULAÇÃO:

ITEM (0)	ITEM (1)	ITEM (2)	ITEM (3)
00000000001	11111000101		
00000000001	00000011000	00000011001	00000011010
11111000101	11111011111	111110100100	11111000101
00000011111	00000011000	00000011001	00000011010
00000000000	00000010111	00000011001	00000011010
00000000000	00000010111	00000011001	00000011010
00000000000	00000010111	00000011001	00000011010

- Nesta simulação do bloco gerenciador do crédito, inicialmente (ITEM (0)) o valor de pontos das sequencias é '1', e como não havia nada no registrador a soma (**SOMA\_SUB**) fica igual a 1. Mas como o sinal **CREDITO\_23** está em nível lógico alto, a saída do mux, (**CREDITO\_REGISTRAR**) que define qual valor será armazenado no registrador é o valor 23 ("0000001011"). No entanto o registrador armazena "0000000000", pois o reset **RESET\_REGISTRADOR** está ativo (RESET\_REGISTRADOR ativo quando em nível lógico baixo). No ITEM(1) quando o reset está desativado o registrador recebe o valor 23, pois **CREDITO\_23** ainda está ativo. A soma acontece levando em conta o novo valor do registrador e **CREDITO\_REGISTRAR** será enviado ao registrador no próximo sinal de clock, pois o registrador se altera apenas com a subida do **CLOCK** ou com o reset. No ITEM(2) as somas continuam sendo executadas sem nenhuma modificação pois nenhum sinal além do clock sofre alteração, apenas na terceira subida de clock deste item, **CREDITO** recebe um valor negativo a ser subtraído do Credito atual do jogador, por isso no ITEM(3) o sinal **MSB** torna-se igual a '1', para sinalizar ao controle da Slot Machine que o valor de pontos do jogador é negativo. Nesse mesmo item, o reset é ativo na segunda borda de subida do clock. Resetando todos os entradas e o sinal MSB volta a ser '0'.


## 1.4 Seletor de nível

O bloco do seletor de níveis conta com três VHDLs, que fazem a troca de níveis de jogo com alterações na frequência do clock. **SeletorNiveis\_Clock**, **SeletorNiveis\_Mux** e **SeletorNiveis\_Topo**.

- **SeletorNiveis\_Clock** é um Componente comportamental que possui como entrada de um bit, **IN\_50MHz** (conectado ao CLOCK\_50 da máquina), e **OUT\_1Hz** (W0 do mux), **OUT\_2Hz** (W1 do mux) como saídas também de um bit. Esse Componente tem a função de converter o clock padrão de 50MHz para 1MHz e 2MHz. Essa conversão é feita através de dois contadores (signals **count\_a** e **count\_b**) que são acrescentado '1' a cada borda de subida do clock de 50MHz. No caso de count\_a Enquanto contador é menor que que '1200000', **OUT\_2Hz** recebe nível lógico baixo, e quando ele é maior que '1200000 OUT\_1Hz recebe nível lógico alto. Quando count\_a é igual a 2499999', o mesmo recebe '0'. Já count\_b enquanto menor que '25000000' seu nível permanece baixo, caso seja maior ele passa a ter nível alto. Quando count\_b é igual a 50000000 o mesmo recebe '0'.
- **SeletorNiveis\_Mux** é um multiplexador 2:1 com a função de definir qual a saída de clock será usada (OUT 1Hz ou OUT 2Hz) a partir do nível de jogo selecionado que é definido pela porta de entrada **SW9** que

é ligada a entrada 's' do Mux (se seu nível lógico for igual a '0' o nível de jogo é "nível 1", caso contrário o nível de jogo é "nível 2").

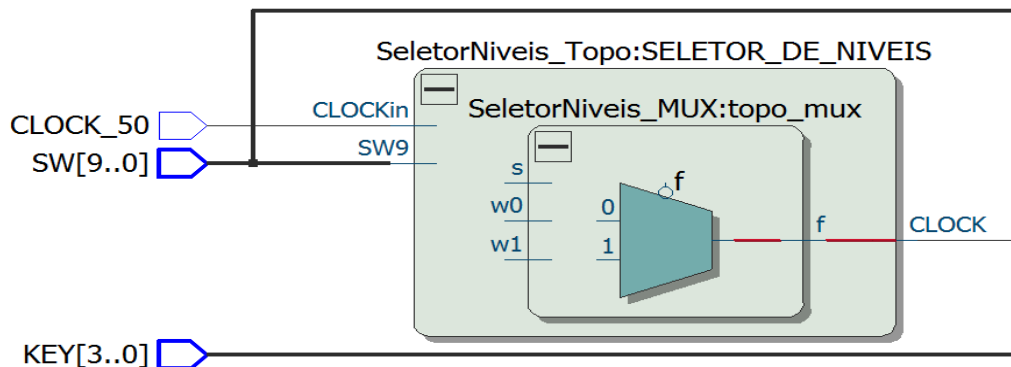
- **SeletorNiveis\_Topo** possui a mesma função dos demais Topos. Contendo um multiplexador e Possuindo as entradas **CLOCK\_50** (clock contido na placa Cyclone V), **SW9** e a saída **CLOCK**.



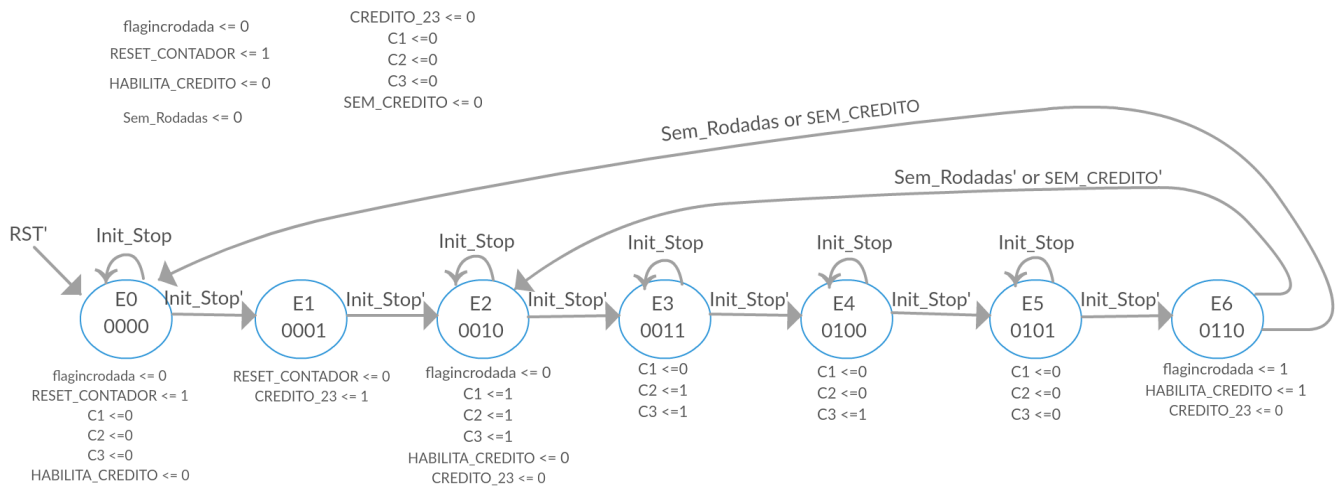
## 2 Controlador

O bloco do controlador é o bloco responsável por controlar todos os outros, através de uma FSM. Possui 3 VHDLs, **Controlador\_decod**, **Controlador\_FSM\_control** e **Controlador\_Topo**.


- **Controlador\_decod** é um decodificador de binários para Hexadecimal. Utilizado em dois casos, ele envia a decodificação do estado atual da **Controlador\_FSM\_control** para o display HEX4 e para o display HEX3 ele envia a rodada atual.
- **Controlador\_FSM\_control** é a FSM responsável por gerenciar todos os outros blocos, com exceção do bloco Seletor de Níveis, enviando os sinais e dados necessários para os mesmos. Essa FSM possui dois processos. O primeiro deles determina o funcionamento de **RST** (conectado a KEY(0) da máquina) e a transição de estados conforme a subida do CLOCK. O segundo define as transições de estados. Essa FSM possui 7 estados que vão de E0 à E6. No E0 a **flagincrodada** (flag usada para sinalizar quando rodadas deve ser incrementado) recebe '0'. **HABILITA\_CREDITO** e os sinais que iniciam as FSMs responsáveis pelas sequências são desativados. No estado E1 **CREDITO\_23** é ativo, enviando assim os 23 pontos iniciais para o registrador. No estado E3 a **Sequenciadores\_FSM\_C1** é parada, mantendo o primeiro dígito da sequência. O mesmo acontece com **Sequenciadores\_FSM\_C2** e **Sequenciadores\_FSM\_C3** nos estados E4 e E5, respectivamente. No estado E6 a flag **flagincrodada** é ativa e **RODADAS** (variável que registra a rodada de jogo atual) é incrementada. **HABILITA\_CREDITO** também é ativo permitindo que o registrador receba a nova soma de prêmio. Nesse estado, é verificado se Rodadas é menor que 10. Caso seja, ela continua o jogo, voltando para o estado E2. Caso seja 10 ela é resetada, e volta para o estado E3. Todas as transições desses estados acontecem por meio do sinal **Init\_Stop**, conectado a **KEY(3)** com exceção dos estados E1 que vai para o estado E2 automaticamente e E6 que vai para o estado E2 caso haja crédito (determinado pelo sinal **MSB** vinda do registrador que informa se o crédito atual é positivo (nível lógico baixo) ou negativo) e a quantidade de rodadas jogadas seja menor que '1001' se não vai para o E0 e o jogo é reiniciado.



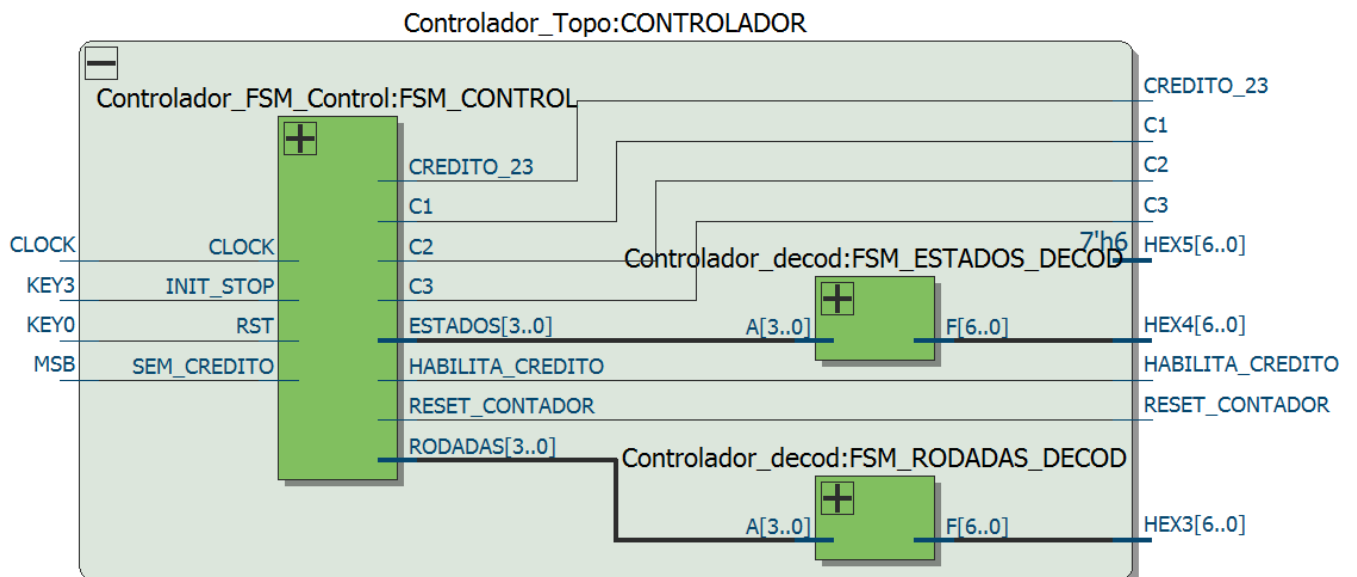- **Controlador\_Topo** recebe as entradas **CLOCK**, **KEY3**, **KEY0** e **MSB**, as quais conecta nas devidas entradas de Controlador\_FSM e os decodificadores utilizados para imprimir o valor de Rodadas (HEX4), **Estados** (valor do estado atual, HEX5) e Rodadas (HEX6). Possui as saídas **CREDITO\_23**, **HABILITA\_CREDITO** e **RESET\_CONTADOR** para os devidos blocos.



## SIMULAÇÃO:

 


- Na simulação do bloco de controle, no E0 a máquina permanece por dois ciclos de clock no mesmo estado, pois o sinal **KEY3**, que inicia a FSM do controlador, está em nível lógico alto (desativada). Neste estado os sinais **HABILITA\_CREDITO**, **C1**, **C2** E **C3** recebem nível lógico baixo. Nota-se também que rodadas não foi ativa, pois primeiramente deve ser resetada. No estado E1 o sinal **CREDITO\_23** é ativo, gravando no registrador do bloco contador o valor inicial de 23 pontos (“00000010111”) que todo jogador inicia. No Estado E2 CREDITO\_23 recebe nível baixo e C1, C2 e C3 passam a ter nível alto, iniciando assim as FSMs que gerenciam as sequências no bloco dos sequenciadores. Nos estados E3, E4 e E5, respectivamente, acontecem apenas as interrupções dos sinais C1, C2 e C3 pois o sinal KEY3 responsável por ativá-las, está em nível ativo. No estado E6 o sinal **HABILITA\_CREDITO** é ativo e enviado para o bloco comparador para que possa ser liberado um prêmio para ir ao bloco contador. E por rodadas ser menor que 10 (neste caso, por estar indefinida) o jogo prossegue e o próximo estado é o estado E2. Os estão vão realizando novamente suas funções até o estado E3, pois nesse momento o reset da máquina é ativo, voltando então para o estado E0.

## 3 Slot Machine

**A SLOTMACHINE** é o topo de todos os demais blocos da máquina . Ele é Responsável por fazer a junção de todos os Blocos montados para a realização das operações necessárias para que o Jogo funcione corretamente. Esse VHDL liga todos os sinais necessários entre os Blocos e recebe do Usuário da Máquina os Sinais de reset (KEY(0)), de Inicio e de parada dos sequenciadores (KEY(3)) e de seleção do Nível de Dificuldade (SW(9)).

(topo completo (RTL))

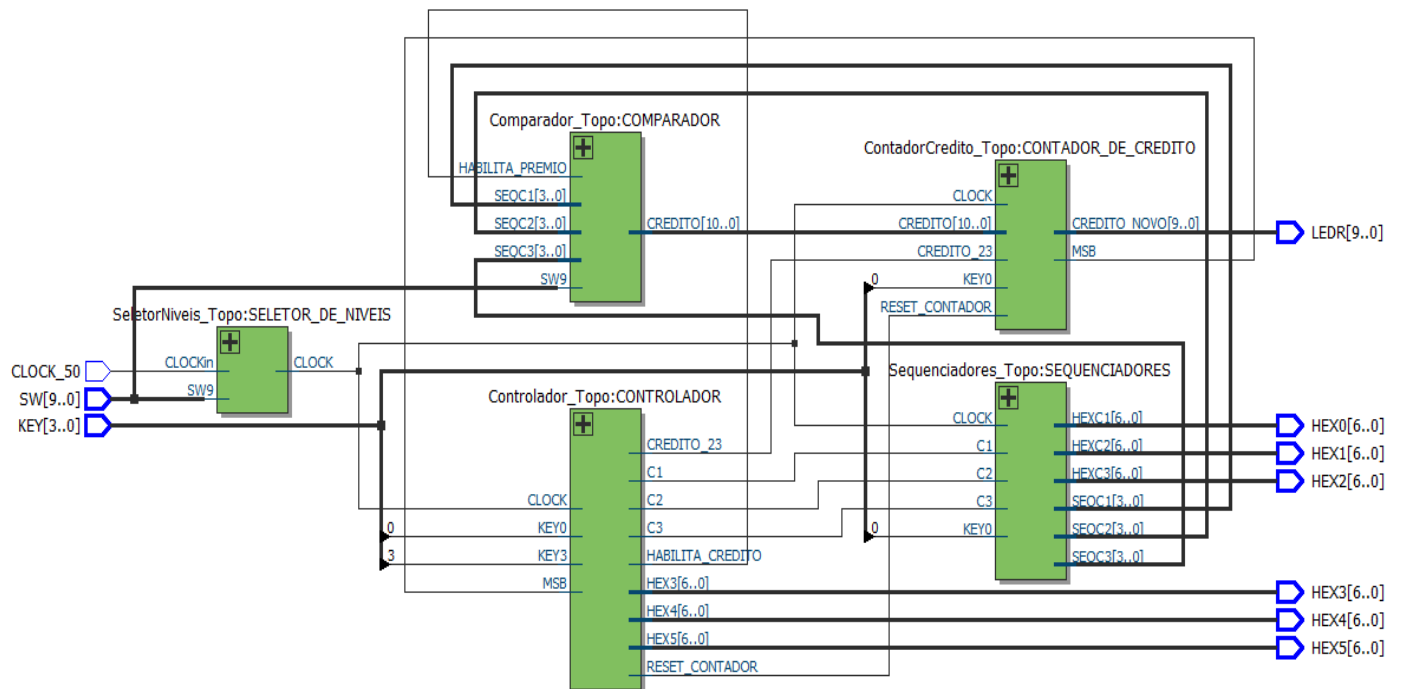

## 4 Conclusão

Ao final deste projeto concluímos que elaborar um projeto de descrição de hardware requer muito mais que apenas conhecer o método de descrição dessa linguagem (VHDL). Exige concentração, estudo, planejamento, simulação e esforço para buscar métodos de resolver os problemas a serem enfrentados.

Durante este projeto, vários erros e dúvidas foram esclarecidos. Alguns momentos onde parecia não haver solução para o problema, na verdade era apenas um pequeno erro, mas que impedia totalmente ou parcialmente o funcionamento correto da máquina.

Logo no início nos deparamos com um erro onde as sequências e os dados da máquina se quer apareciam nos displays e nos leds, mas bastou apenas alguns ajustes na forma correta como seriam declarados alguns atributos padrões da máquina (como o nome definido para o clock presente na placa, CLOCK\_50). A partir daí tudo começou a se encaixar e a funcionar aos poucos. Encontramos mais Alguns erros durante o processo, uns resolvidos como o problema relacionado ao envio do crédito a ser gravado no registrador de pontos que bastou apenas uma alteração em um sinal qual habilitava o recebimento ou não do prêmio. Outro problema, no entanto, não pode ser resolvido perfeitamente. O problema é que rodadas ao ser igual a '9' no estado atual deveria receber '0' e resetar a máquina. Os créditos e demais sinais são resetados, mas o número de Rodadas não recebe '0' como deveria, mas sim continua a contar até atingir o valor 15 (F, em Hexadecimal).

O projeto desta máquina nos concedeu prática e maior aprendizado com a área de circuitos e técnicas digitais, pois tivemos que correr atrás de conteúdos ou formas de uso do VHDL que ainda não tínhamos conhecimento suficiente.